

MEMORY INTERFACING IN 8086LP ①

memory chips

RAM (Read Write mem.)
ROM / EPROM (Read only mem.)


RAM	ROM
Read & Write	Read only
① \overline{CE}	① \overline{CE}
② $\overline{RD} (\overline{OE})$	② $\overline{RD} (\overline{OE})$
③ \overline{WR}	

RAM

6116 - $2K \times 8$
6264 - $8K \times 8$
62128 - $16K \times 8$
62256 - $32K \times 8$


EPROMs

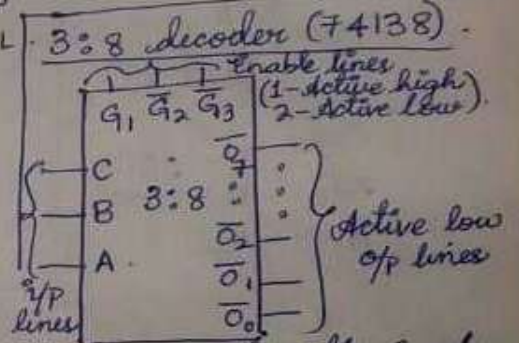2708 - $(1K) \times 8 \rightarrow 2^{10} A-L$
2716 - $(2K) \times 8 \rightarrow 2^{11} A-L$
2732 - $4K \times 8 \rightarrow 12 A-L$
2764 - $8K \times 8 \rightarrow 13 A-L$
27128 - $16K \times 8 \rightarrow 14 A-L$
27256 - $32K \times 8 \rightarrow 15 A-L$
27512 - $64K \times 8 \rightarrow 16 A-L$




We can handle 8 m/m chips using one 74138.


C	B	A	o/p select
0	0	0	O_0
0	0	1	O_1
0	1	0	O_2
0	1	1	O_3
1	0	0	O_4
1	0	1	O_5
1	1	0	O_6
1	1	1	O_7

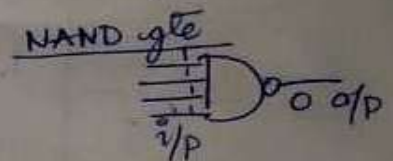

①

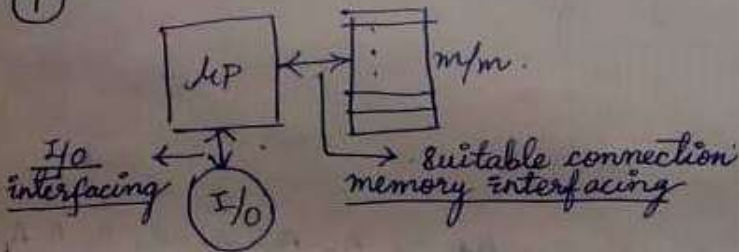

②

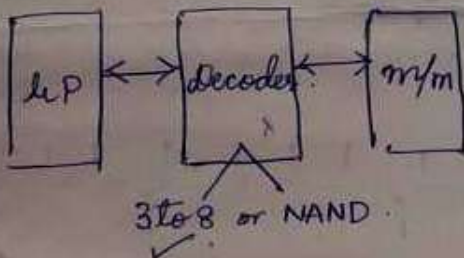

8086 \rightarrow 16 bit data bus
20 bit address bus.

Memory bank

Odd (High) $[BHE = 0]$
Even (Low) $[A_0 = 0]$


\overline{BHE}	$A_0 (\overline{BLE})$	
0	0	both banks enabled - 16 bit transfer
0	1	High (Odd) bank enabled - 8 bit
1	0	Even (Low) bank enabled - "
1	1	No bank

2) Interface (16K x 8) memory locations for 8086 LP.

$$\frac{16K}{2} = 8K \text{ Odd} \& \ 8K \text{ Even mem. bank.}$$

$$8 \times 1K = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13} A.L$$
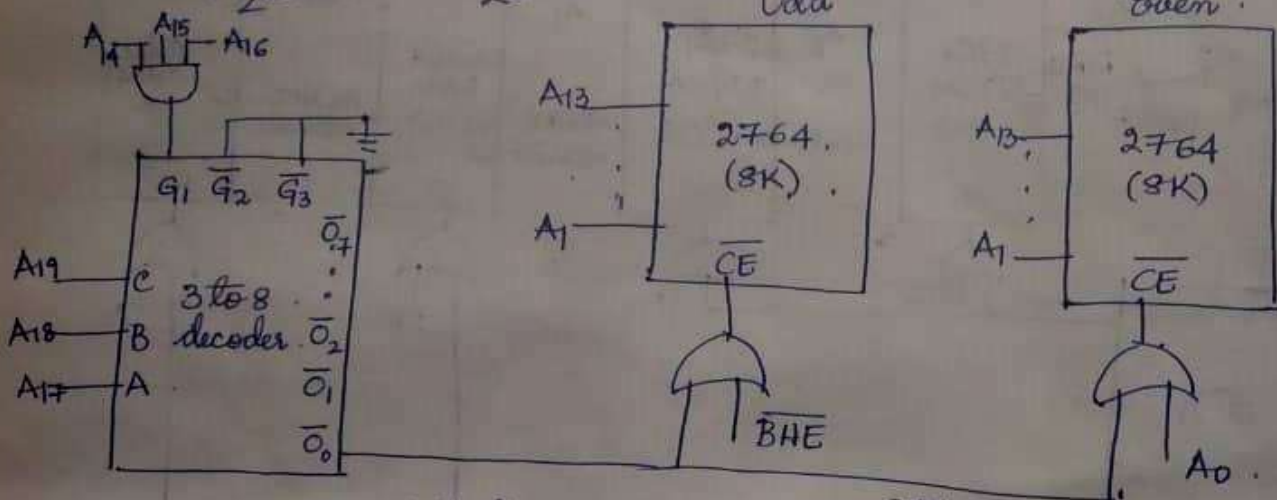
$$8 \times 1K = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13} A.L$$




	C B A			G1 (AND)																2764	
	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
Odd Bank	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1				C			0			0			0			1			H	
	0				F			F			F			F			H				
Even Bank	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1				C			0			0			0			H				
	0				F			F			F			F			H				
	0				F			F			F			F			H				
Address Range																					

Address Range


Memory map

Odd Bank : 1C001H → 1FFFFH
Even Bank : 1C000H → 1FFFEH

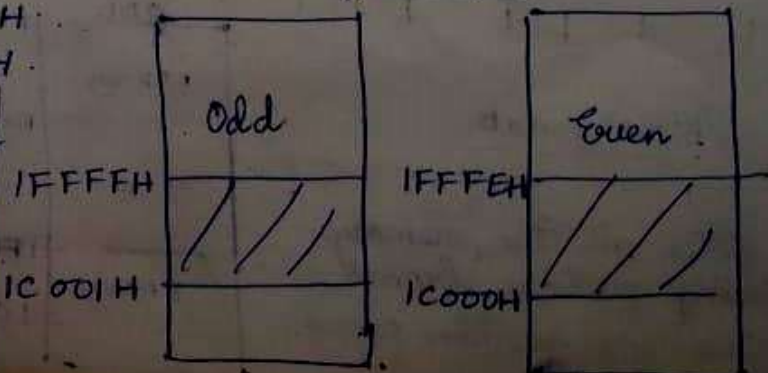ASSIGNMENT : Design an 8086 system to interface 32K x 8 RAM in minimum mode using 3 to 8 decoder. Starting address of RAM space → 40000H / 8000H. Also draw the memo. map.



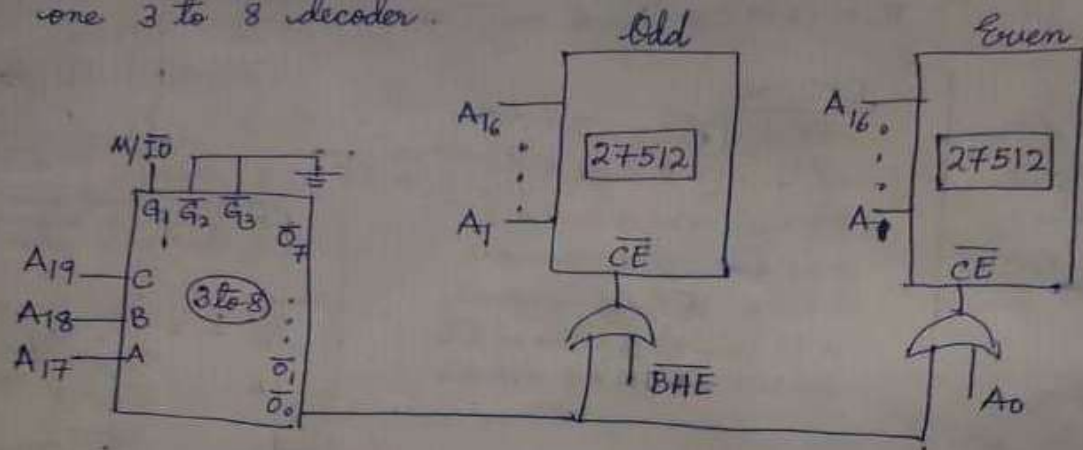Q1) Interface 8086 with 2 no.s of 27512 (64K x 8) chip using 3 to 8 decoder.



$$27512 = 64K \times 8$$

$$\downarrow$$

$$2^6 \times 2^{10} = 2^{16} \text{ A.L.}$$


C	B	A	A ₁₆	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Address Range

For odd → 00001H - 1FFFFH


For even → 00000H - 1FFFEH

Memory map

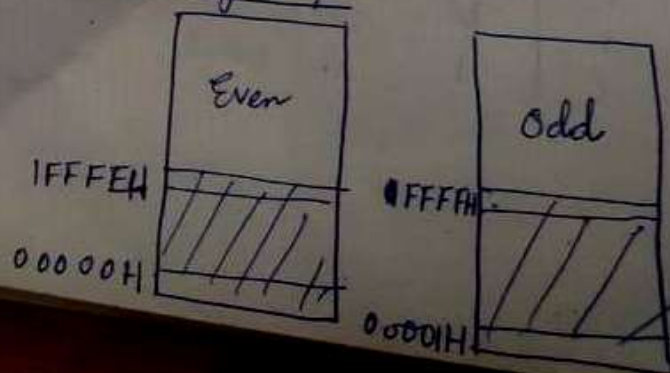

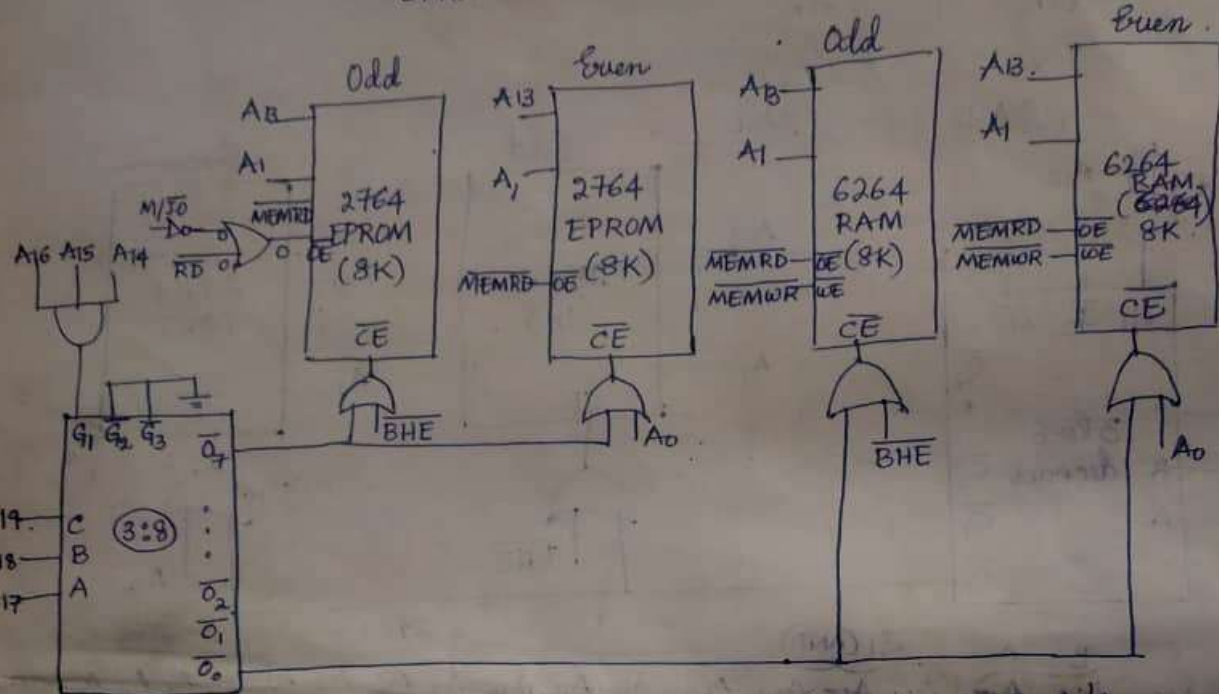
Q3) Interface 16K EPROM and 16K RAM to 8086.

$$8K = 8 \times 1K = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13}$$



	A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
RAM	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 = 1C000H
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 = 1FFFFH
RAM (Even)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 = 1C001H
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 = 1FFFFH
RAM (Odd)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 = FC000H
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0 = FFFFFH
EPROM (Even)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 = FC001H
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 = FFFFFH
EPROM (Odd)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Memory map

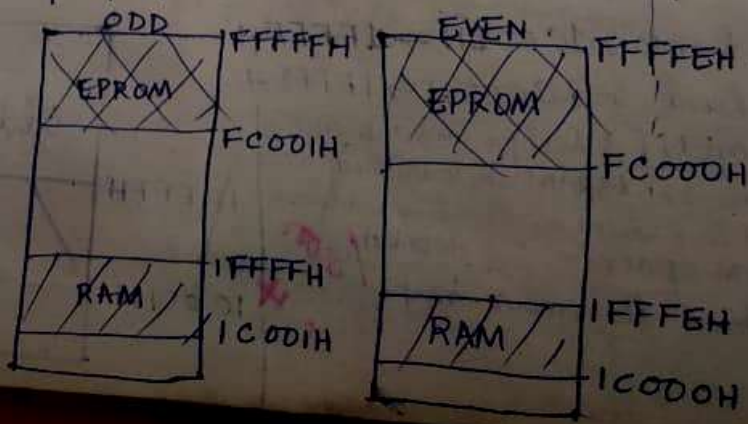

H.W Solve all the 8086 memory interfacing questions from previous yrs. question papers.